

ASSIGNMENT - 04

Question 1

100 KVA, 6600/330 V,

$$R = 4 + j9 \Omega$$

regulation at full load 0.8 = ?

$$= \text{Current (I)} = \frac{100 \text{ KVA}}{6.6 \text{ KV}} = 15.15 \angle -36.88^\circ$$

$$\text{Regulation} = \frac{I R \cos \phi}{V} + \frac{I X \sin \phi}{V}$$

$$= \left(\frac{15.15 \times 4}{6600} \cdot (0.8) + \frac{15.15 \cdot 9}{6600} \cdot (0.6) \right) \times 100$$

$$= 1.97\%$$

Question 2

$$\omega = 100\pi$$

voltage ratio = 600/250 V


$$\phi_m = 0.05 \text{ Wb}$$

$$600 = \frac{N_1 \phi_m \omega}{\sqrt{2}}$$

$$\therefore N_1 = \frac{600 \sqrt{2}}{0.05 \cdot 100\pi} = 54 \text{ turns}$$

$$N_2 = 23 \text{ turns}$$

Question 3

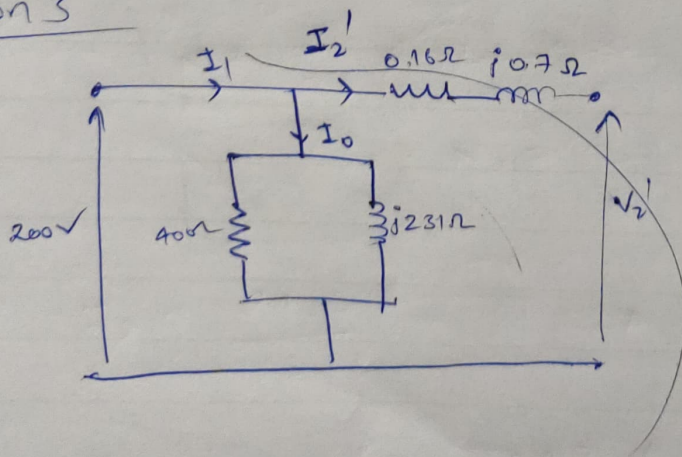

Load (R_L) = 600 + j500

$$(R_L') = \frac{R_L}{(10)^2} = \frac{6 + j5}{1}$$

$$I_2' = \frac{200 \angle 0^\circ}{6.16 + j5.7j} = 17.5 - 16.18j = 23.8 \angle -42.7^\circ$$

$$V_2' = I_2' (R_L') = 185.87 - 9.6j = 186.1 \angle -3^\circ$$

$$V_2 = 186.1 \angle -3^\circ$$

$$I_0 = 0.5 - 0.86j$$


$$I_1 = I_0 + I_2' = 18 - 17.04j$$

$$= 24.7 \angle -43^\circ \text{ A}$$



$$\text{power factor} = \cos 43^\circ = 0.73$$

$$\frac{186.1 \times 23.8 \times \cos(89.7)}{200 \times 24.7 \times \cos 43^\circ} \times 100 = 94.2\%$$

Question 4

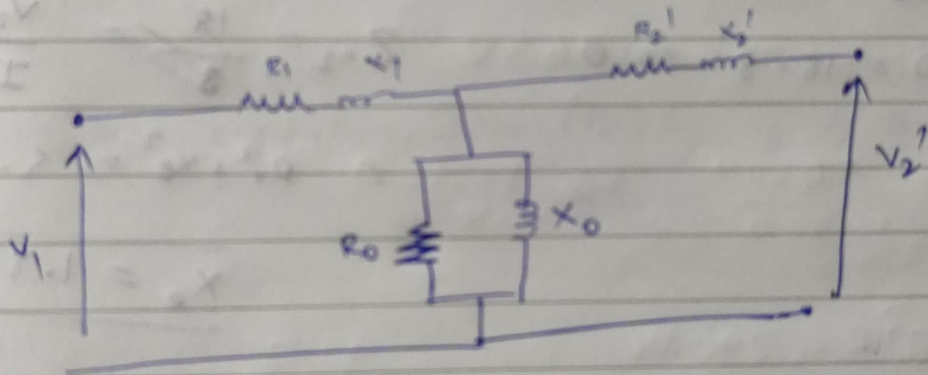

On open circuit eq. circuit reduces to

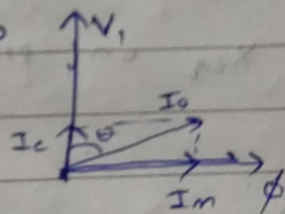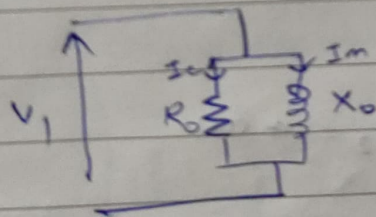

$$V_1 = 220 \text{ V}$$

$$I_0 = 0.8 \text{ A}$$

$$90 = 220 \times 0.8 \times \cos \theta$$


$$\theta = 59.24^\circ$$

$$I_m = I_0 \sin \theta = 0.687 \text{ A}$$

$$I_c = I_0 \cos \theta = 0.40 \text{ A}$$


$$\therefore R_0 = \frac{V_1}{I_c} = 550 \Omega$$

$$X_0 = \frac{V_1}{I_m} = 320 \Omega$$

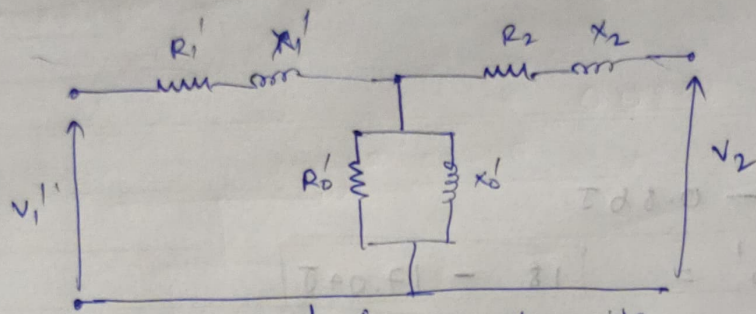

circuit referred from secondary side.

• On SC eq. circuit will be,

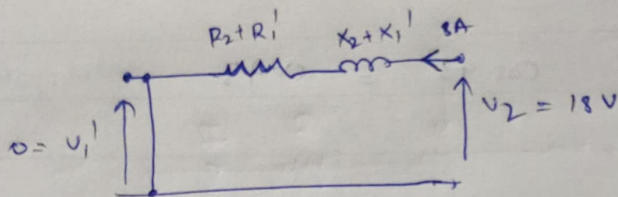

$$V_2 = 18V$$

$$I = 8A$$

$$W = 80W$$

$$80 = 18 \cdot 8 \cdot \cos \theta$$

$$I^2 R_{eq} = 80W$$

$$R_{eq} = \frac{80}{8^2} = 1.25 \Omega$$

$$Z_{eq} = \frac{18}{8} = \frac{V_2}{I} = \sqrt{R_{eq}^2 + X_e^2}$$

$$\therefore R_{eq}^2 + X_e^2 = 5.06$$

$$X_e = 1.87 \Omega$$

$$\therefore R_{eq} \text{ on primary side} = \underline{0.31 \Omega}$$

$$X_{eq} \text{ on primary side} = \underline{0.46 \Omega}$$

Question 5


$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{1}{3}, N_2 = 400$$

$$\therefore N_1 = \frac{400}{3} = 133 \text{ turns.}$$

$$2) I_2 = \frac{9900}{122.18} = 81.02A$$

$$I_1 = 3.8202 = 243.A$$

Question 6

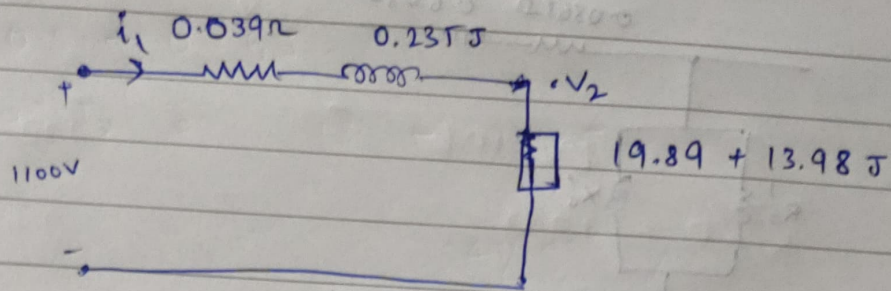

$$i_1 = \frac{1100}{20 + 14.2j} = 36.55 \angle -25.97^\circ = 44.8 \text{ A}$$


$$V_2 = 1090.2 - 5.1j$$

$$i_2 = i_1 \times \frac{1100}{300} = 134 \text{ A}$$


$$2.) \text{ Voltage regulation} = \frac{1100 - 1090}{1100} = 0.9\%$$

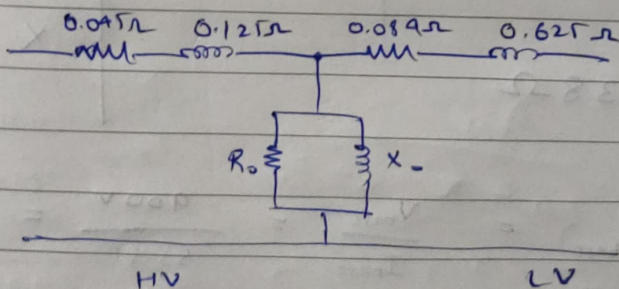Question 7

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{1000}{250} = 4$$



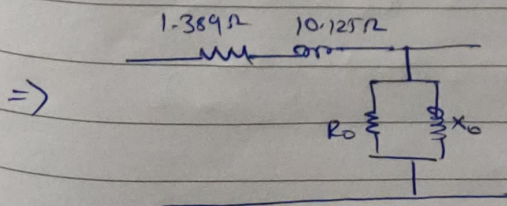
$$\rightarrow \text{impedance wrt to HV side} = (0.045 + 0.125j) + 16(0.089 + 0.625j) = 1.389 + 10.125j$$




impedance wot LV side! - $(0.081 + 0.625j) + \frac{1}{16}(0.047 + 0.25j)$

$= 0.0868 + 0.6328j$

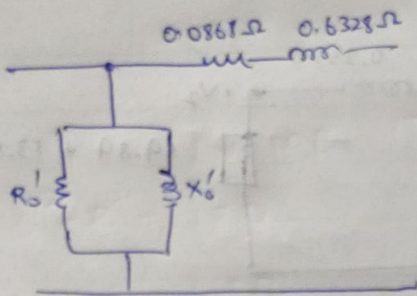

Question 8

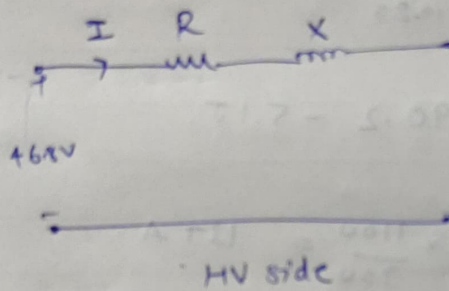

$\rightarrow V = 5.2\% \cdot 900 = 46.8V$

$I = \frac{50000}{900} = 55.55A$

$\therefore I^2 R = 242W$

$$\frac{V}{I} = \sqrt{R^2 + X^2}$$

$$R = 0.078\Omega$$

$$X = 0.838\Omega$$

on HV side.

$R = 8.6m\Omega$
 $X = 93m\Omega$

LV side

Base impedance (Z_{base}) = $\frac{V_{base}}{I_{base}} = \frac{900V}{55.55} = 16.20\Omega$

pu impedance = $\frac{R + jX}{Z_{base}}$

$$2.) V = \frac{N \phi \omega}{52}$$

$$\phi_2 = 5.2 \cdot 10^{-6} \text{ of } \phi_1$$



Question 9

O.C Test

$$V = 110V$$

$$I = 2.2A$$

$$P = 80W$$

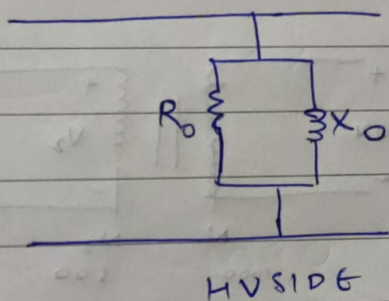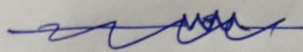

~~There is a~~

~~Resistance~~

$$80 = V \cdot I \cdot \cos \theta$$


$$\cos \theta = \frac{0.33 \cdot P}{\Rightarrow} 70.69^\circ$$

$$I_c = 0.727A$$


$$R_0 = 151 \Omega$$

$$I_m = 2.07$$

$$X_0 = 53 \Omega$$

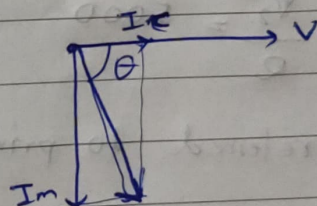

S.C Test

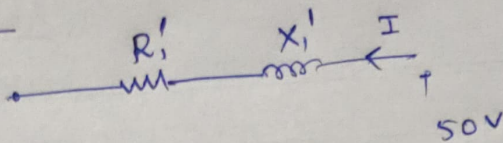

$$V = 50V$$

$$I = 5A$$

$$W = 170W$$

$$5^2 \cdot R_1' = 170$$

$$R_1' = 6.8\Omega$$


$$\frac{50}{5} = \sqrt{R_1'^2 + X_1'^2}$$

$$X_1' = 7.33\Omega$$

$$170 = V \cdot I \cdot (\text{Pf})$$

$$\text{Pf} = 0.68$$

Question 10

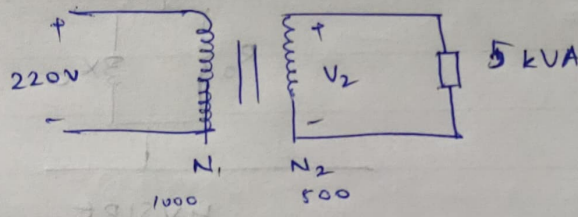

$$\therefore V_2 = \frac{N_2}{N_1} \times 220 = 110V$$

$$\frac{V_2^2}{R} = 5000 \quad \therefore R = 2.42\Omega$$

$$\text{referred to primary} = R \times 4 = 9.68\Omega$$

Question 11

$$\text{efficiency} = \frac{P_{out}}{P_{out} + X^2 \cdot P_{out} + P_i}$$

$$= \frac{P_{out}}{P_{out} (1 + 0.015 + 0.01)} \times 100 = 99.98\%$$

$X = 0.015$ loading ; 1 for full load.
 $P_{cu} =$ full load copper losses
 $P_i =$ iron losses.

$$\textcircled{2} \text{ Regulation} \Rightarrow E_r \cos \phi + E_x \sin \phi$$

$$= 0.015(0.85) + 0.09 \cdot 0.52$$

$$= 3.38\%$$

$$E_r : \frac{IR}{V} \Rightarrow E = \frac{I^2 R}{VI}$$