

Question 1

6 pole, 240 V, 50 Hz, 100


$$R_r = 0.12 \Omega$$

$$X_r = 0.85 \Omega$$

$$N_s : N_r = 1.8$$

$$\frac{R_r}{s} = 0.97$$

$$s = 0.04$$

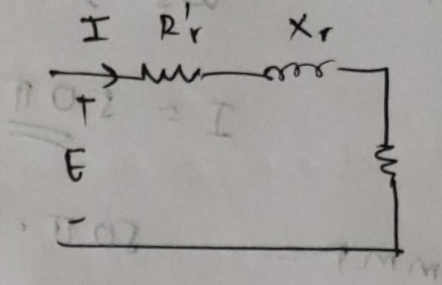

$$R_r' \left(\frac{1}{s} - 1 \right)$$

$$R_r' = 0.12 \cdot (1.8)^2 = 0.388 \Omega$$

$$X_r' = 0.85 \cdot (1.8)^2 = 2.754 \Omega$$

$$\omega_s = \frac{120 \cdot 50}{6} = 100$$

$$= \frac{100 \pi}{3}$$

Torque

$$= \frac{3 E^2}{\omega_s^2} \cdot \frac{R_r'}{s} \cdot \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{R_r'}{s} \right)^2 + (X_r')^2}}$$

$$= \frac{3 \cdot 3}{100 \pi} \cdot \frac{(240)^2}{(1.8)^2} \cdot \frac{0.388}{2.754^2 + 0.04}$$

$$= 52.38 \text{ Nm}$$

AP 5.2.8

$$\text{HP} = \frac{52.38 \text{ Nm}}{7.46} = 7.06 \text{ HP}$$

for max torque $s = \frac{R}{X} = \frac{0.388}{2.754} = 0.14$

$$N_r = (1 - s) N_s = (1 - 0.14) 1000 = 860 \text{ RPM}$$

$$T_{\max} = 99.84 \text{ NM}$$

Question 2

N.L. Test

$$V_1 = 400 \text{ V}$$

$$I_0 = 9.5 \text{ A}$$

$$P = 1400 \text{ W}$$

$$V_{1 \text{ per phase}} = \frac{400}{\sqrt{3}} \text{ V}$$

$$I_{0 \text{ per phase}} = 9.5 \text{ A}$$

$$R_{0 \text{ per phase}} = \frac{V_{1 \text{ pph}}}{I_{0 \text{ pph}}} = \frac{400}{\sqrt{3} \cdot 9.5 \cos \phi} = 114.66 \Omega$$

$$\sqrt{3} \cdot V_1 \cdot I_0 \cos \phi = P$$


$$\cos \phi = \frac{1400}{\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 9.5} = 0.212$$

$$X_{0 \text{ pph}} = \frac{V_{1 \text{ pph}}}{I_{0 \text{ pph}}} = \frac{400}{\sqrt{3} \cdot 9.5 \sin \phi} = 24.874 \Omega$$

Questions

S.C Test

e.q circuit

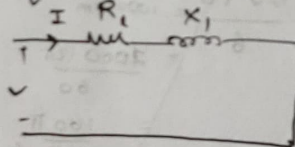


$$\Rightarrow 700 \text{ W} = 3 \cdot (50)^2 \cdot R_1$$

$$\therefore R_1 = 0.0933 \Omega$$

$$\therefore \frac{V_{\text{pph}}}{I_{\text{pph}}} = \sqrt{R_1^2 + X_1^2} = \frac{200}{\sqrt{3} \cdot 50}$$

$$X_1 = 2.288 \Omega$$

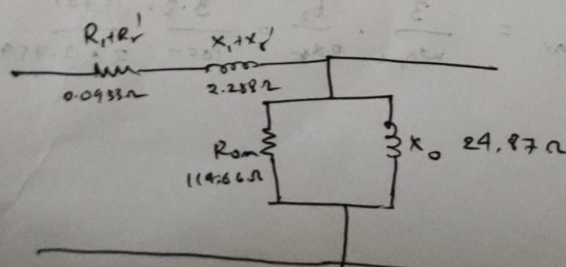

Question 3

$$P_{out} = 40 \text{ HP}$$

$$\text{Slip} = 0.03$$

$$\text{mech losses} = \frac{1.5}{100} \cdot 40 \text{ HP} = 0.6 \text{ HP}$$

$$\therefore \text{gross mech power} = \frac{1}{1-0.03} (40 + 0.6) = \frac{40.6}{0.97} = 41.855 \text{ HP}$$

Rotor IP power

$$0.95 \cdot (\text{Motor IP Power}) = 41.855$$

$$\text{Motor Power} = 44.058$$

$$\therefore \text{efficiency} = \frac{40}{44.058} = 0.9078 = \underline{\underline{90.78\%}}$$

$$\Rightarrow 3 \cdot I^2 \cdot R = 41.855 \times 746$$

$$R = \underline{\underline{0.154 \Omega}}$$

per phase

$$3 \cdot I^2 \cdot (0.1 + 0.154) = 41.855 \times 746 \quad \text{(iii)}$$

$$W \times 10.88 =$$

$$0.154 = \frac{41.855 \times 746}{3 \times 10.88} \quad \text{(iv)}$$

Question 4

$$N_s = \frac{120f}{P} = \frac{120 \cdot 50}{4} = 1500 \text{ rpm}$$

$$\omega_s = \frac{1500 \cdot 2\pi}{60} = 50\pi$$

$$\text{Power} = \frac{120 \cdot I \cdot \cos \phi}{2} = 120 \cdot \frac{1}{2} \cdot I = 60I$$

$$\tau = \frac{60I}{\omega_s} = \frac{60I}{50\pi} = 60$$


$$I = 50\pi$$

$$\text{MMF} = 50\pi \cdot 120$$

$$= 18.849 \text{ kAN}$$

Question 5

(a) $s=1$

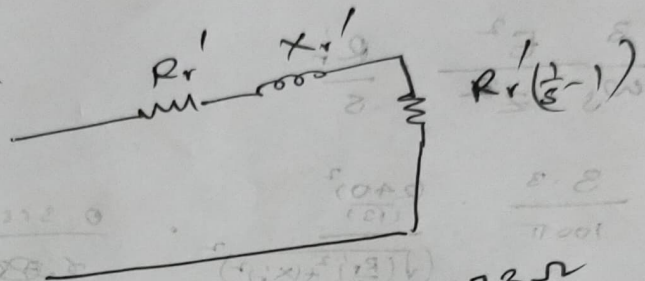

$$R_r' = (3.8)^2 \cdot 0.012 = 0.173 \Omega$$

$$X_r' = (3.8)^2 \cdot 0.8 \times 10^{-3} \times 2\pi \times 50 = 3.629 \Omega$$

(a) rotor starting current =
$$\frac{V}{Z} = \frac{1100}{\sqrt{3} \left(\sqrt{(0.173)^2 + (3.629)^2} \right)} = 174.8 \text{ A}$$

(b) $\text{pf} = \cos \tan^{-1} \left(\frac{3.629}{0.173} \right) = 0.047$

(c)
$$\frac{1100}{\sqrt{3} \left(\sqrt{R^2 + (3.629)^2} \right)} = 100 \text{ A}, \quad R = 5.211 \Omega$$

$$\therefore R_{\text{extra}} = 5.211 - 0.173 = 5.038 \Omega$$

$$\begin{aligned}
 (d) \quad i &= \frac{1100/\sqrt{3}}{(3.8)^2 (0.255 + 0.012/0.04)} \\
 &= 86.52 - 72.1 \text{ J}
 \end{aligned}$$

$$(e) \quad pf = \cos \left(\tan^{-1} \left(\frac{72.1}{86.52} \right) \right) = 0.768$$

Question 6

$$4 \text{ pole, } N = 1425$$

$$500 \text{ V, } 50 \text{ Hz}$$

$$\text{PF} = 0.9$$

$$\Rightarrow \frac{120 \times 50}{N_s} = N_s = 1500$$

$$(i) \therefore s = \underline{\underline{0.05}}$$

$$(ii) \text{ Rotor copper loss} =$$

$$R_g \text{ gross mech. power} = 37 + 3 = 40 \text{ HP.}$$

$$R_{cu} \text{ loss} : \text{gross mech power}$$

$$\therefore \frac{37 \times 0.9}{1 - 0.9} = 375 \text{ W} \quad \therefore \frac{0.9}{1 - 0.9} = \text{possibility}$$

$$\begin{aligned} \text{cu loss} &= \frac{s}{1-s} \times 40 \\ &= \frac{0.05}{0.95} \times 40 = 2.105 \text{ HP} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (iii) \text{ Total power input} &= 2500 + (2.105 + 40) \times 746 \\ &= 33.91 \text{ kW} \end{aligned}$$

$$(iv) \text{ efficiency } \eta = \frac{37 \times 746}{33910} = \underline{\underline{81.3\%}}$$

$$(v) \therefore 3 \text{ kV} \cdot I \cdot \cos \phi = 342.105 \times 746$$

$$I = \frac{342.105 \times 746}{3000} = 84.29 \text{ A}$$

$$(vi) \frac{120 \cdot f}{p} = 75$$

$$f = \frac{75 \times 4}{120} = 2.5 \text{ Hz}$$

$$\therefore 60 \cdot f = \underline{\underline{150}}$$

Question 7

$$50 \text{ Hz,}$$

$$P = 50 \text{ kW}$$

$$\text{Stator loss} = 800 \text{ W}$$

$$\text{rotor emf frequency} = \frac{90}{60} = 1.5 \text{ Hz}$$

$$\rightarrow \text{slip} = \frac{1.5}{50} = 0.03$$

$$P_{ag} = 50000 - 800 = 49200$$

$$\therefore \text{mechanical power} = (1-s) \cdot 49200$$

$$= 47724 \text{ kW}$$

$$\text{per phase} = 15908 \text{ kW}$$

$$\text{rotor cu losses per p.} = 492 \text{ W}$$

Question 8

$$8 \text{ pole, } 750 \text{ rpm}$$

$$\therefore \frac{120 \cdot f}{8} = 750$$

$$\therefore f = 50 \text{ Hz}$$

$$\text{for motor, } \frac{120 \cdot 50}{p} = 1000$$

$$p = 6 \text{ poles}$$

$$\text{slip} = \frac{1000 - 960}{1000} = 0.04$$

Question 9

$$s_1 = 0.04$$

$$s_2 = 0.01 - 0.96 \times 0.04 = 0.28$$

$$s_1 E_1^2 = s_2 E_2^2$$

$$\frac{E_1}{E_2} = \sqrt{\frac{s_2}{s_1}} = \sqrt{\frac{0.28}{0.04}} = 2.64$$

$$\frac{E_1 - E_2}{E_1} = 0.62$$

Question 10

$$\eta = 0.85$$

$$\text{load} = 60 \text{ HP}$$

$$P_{\text{stator}} = P_{\text{rotor}} = P_{\text{core}} = P$$

$$P_{\text{mech}} = \frac{1}{4} (P_{\text{stator}} + P_{\text{core}})$$

$$= \frac{P}{2}$$

$$P_{\text{in}} = P_{\text{stator}} + P_{\text{rotor}} + P_{\text{core}} + P_{\text{mech}} + 60 \text{ HP}$$

$$P_{\text{in}} = \frac{3}{2} P + 60$$

$$\frac{2}{3} \left(\frac{60}{0.85} - 60 \right) = P$$

$$P = 3.02 \text{ HP}$$

$$P = \left(60 + \frac{P}{2}\right) \cdot \frac{s}{1-s} = \frac{120}{9} = 13.33$$

$$\frac{s}{1-s} = 0.049$$

$$\underline{\underline{s = 0.0467}}$$

$$I_0 = I \cdot \frac{1}{2} \cdot 0.01 = 0.005$$